

1. L'horloge du système est fixée à 100MHz. Combien de période faut-il compter pour attendre 2 secondes ? Combien de bits faut-il au minimum pour représenter cette valeur ?

On a $F = 100 \text{ Mhz}$, on a donc une période à 10 ns .


Pour attendre 2 secondes il nous faut donc 200 000 000 périodes. Ce qui correspond à un minimum de 28 Bits.

$$f = \frac{1}{100 \cdot 10^6} = 10 \text{ ns}$$

$$\text{nb de période} = \frac{2 \text{ secondes}}{\text{période}} = \frac{2 \cdot 10^9}{10} = 200 \cdot 10^6$$

$$\text{nb de bits} > \log_2 (\text{Nb de période}) > 27.58 = 28 \text{ Bits}$$

 2. Dessinez le schéma RTL de ce compteur. Si le compteur atteint la valeur calculée précédemment, un signal *end_counter* passe à 1, sinon *end_counter* vaut 0. N'oubliez pas de mettre sur chaque signal son nombre de bits. Commencez par réaliser une boucle d'incréméntation : +1 à chaque coup d'horloge.



3. Ajoutez une condition pour que le compteur soit remis à 0 lorsqu'il a atteint la valeur souhaitée.

Lorsque End_Counter est à 1, Cmd passe à 1 et à l'aide du MUX on réinitialise le compteur.

4. Listez les signaux d'entrée, de sortie et les signaux internes de votre architecture.

Les signaux en entrée sont :

Clk : in std_logic

Resetn : in std_logic

Les signaux en sortie sont :

End_Counter : Out std_logic


5. Ecrivez à présent le compteur en VHDL en suivant le schéma RTL, faites attention de bien faire correspondre les noms des signaux de votre code VHDL avec ceux de votre schéma RTL.

Voir fichier Counter.vhd (code complet du TP, donc prend en compte les questions suivantes)

6. Ecrivez un fichier de testbench pour tester votre design.

Voir le fichier tb_coubter.vhd

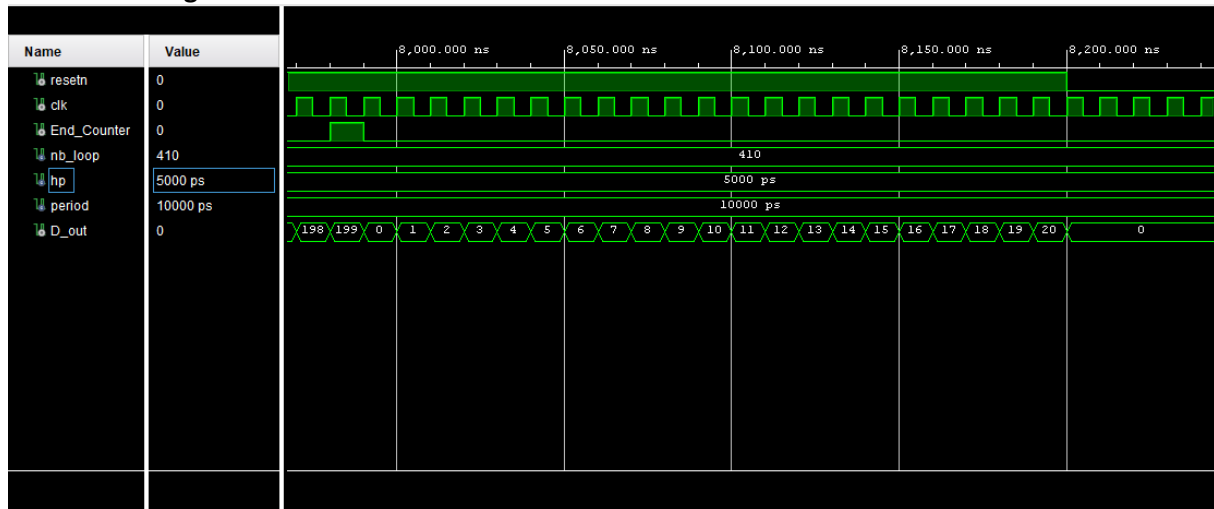7. Lancez une simulation. Que devez-vous observer sur votre chronogramme pour vérifier que votre design est valide ?



Pour les besoin du test, nous avons reduit la valeur de la constante à 200. Ici, on voit bien que lorsque D_out est à 199 (car il commence à 0) on a le signal End_counter qui passe à 1 le temps d'une période de l'horloge Clk.

On valide également le fonctionnement du Reset car lorsque RST est à 0, le compteur D_out passe automatiquement à 0.

8. Associez une LED avec le signal de teste d'arrêt du compteur. Pour cela, il faudra ajouter une sortie et la relier à une broche d'une LED dans le fichier de contrainte (.xdc). La LED sera alors allumée pendant seulement un coup d'horloge.

On à modifier le fichier de contrainte comme suit :

```


10 # RGB LEDs
11 set_property -dict {PACKAGE_PIN L15 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports End_Counter]
12 #set_property -dict { PACKAGE_PIN G17 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { LED_Output }]; #IO_L16P_T2_35 Sch=led0_g
13 #set_property -dict { PACKAGE_PIN N15 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { led0_r }]; #IO_L21P_T3_DQS_AD14P_35 Sch=led0_r
14 #set_property -dict { PACKAGE_PIN G14 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { led1_b }]; #IO_0_35 Sch=led1_b
15 set_property -dict {PACKAGE_PIN L14 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports LED_Output]
16 #set_property -dict { PACKAGE_PIN M15 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { led1_r }]; #IO_L23N_T3_35 Sch=led1_r
17
18 # Buttons
19 set_property -dict {PACKAGE_PIN D20 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports restart]
20 set_property -dict {PACKAGE_PIN D19 IOSTANDARD LVCMOS33} [get_ports resetn]

```



La simulation valide le fonctionnement du système.

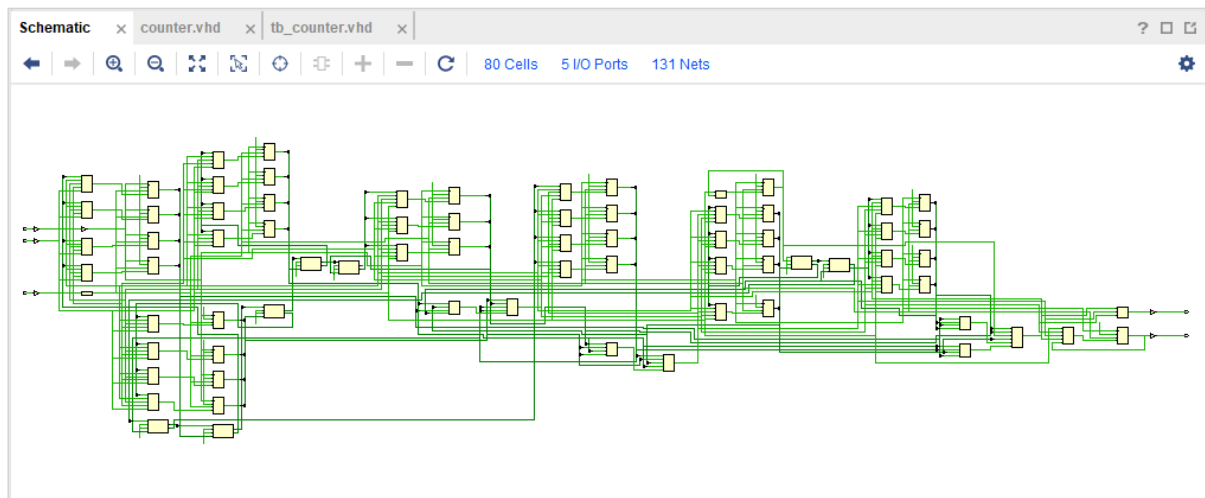13. Exécutez la synthèse puis ouvrez la schématique. Identifiez sur la schématique les différents éléments de votre architecture RTL.



On a un registre par bit, donc 28 registres, A gauche nous retrouvons nos entrées et à droite nos sorties, on retrouve également quelques LUT pour la partie combinatoire.

14. Ouvrez le rapport de synthèse et relevez les ressources utilisées. Comparez vos résultats avec les résultats attendus selon votre architecture RTL.

```

73 | -----
74 | Start RTL Component Statistics
75 | -----
76 | Detailed RTL Component Info :
77 | +---Adders :
78 |         2 Input   28 Bit       Adders := 1
79 | +---Registers :
80 |                 28 Bit   Registers := 1
81 |                 1 Bit    Registers := 1
82 | +---Muxes :
83 |         2 Input   28 Bit       Muxes := 2
84 |         2 Input   1 Bit        Muxes := 1
85 | -----
86 | Finished RTL Component Statistics
87 | -----

```

On a bien un registre de 28bits, un addeur qui va permettre de faire la comparaison des signaux (Cst et le compteur) et deux mux, le premier pour la gestion lié à Cmd (sur 28 bits) et le second sur un bit lié au restart.

15. Ouvrez le Set Up Debug. Placez des sondes sur les signaux à observer que vous avez défini à la question 12.

Name	Clock Domain	Driver Cell	Probe Type	
> D_out (28)	clk_IBUF_BUFG	FDCE	Data and Trigger	▼
clk_IBUF	clk_IBUF_BUFG	IBUF	Data and Trigger	▼
End_Counter_OBUF	clk_IBUF_BUFG	LUT3	Data and Trigger	▼
LED_Output_OBUF	clk_IBUF_BUFG	FDCE	Data and Trigger	▼

16. Lancez l'implémentation puis étudiez le rapport de timing (vérifiez les violations de set up et de hold et identifiez le chemin critique).

Design Timing Summary

Setup	Hold	Pulse Width
Worst Negative Slack (WNS): 1,612 ns	Worst Hold Slack (WHS): 0,014 ns	Worst Pulse Width Slack (WPWS): 2,750 ns
Total Negative Slack (TNS): 0,000 ns	Total Hold Slack (THS): 0,000 ns	Total Pulse Width Negative Slack (TPWS): 0,000 ns
Number of Failing Endpoints: 0	Number of Failing Endpoints: 0	Number of Failing Endpoints: 0
Total Number of Endpoints: 3740	Total Number of Endpoints: 3724	Total Number of Endpoints: 2080

All user specified timing constraints are met.

Le rapport de timing est conforme aux attentes pas de Slack (THS et TNS = 0ns) donc pas de métastabilité sur notre système.


Le chemin critique est :

```


197 Max Delay Paths
198 -----
199 Slack (MET) : 26.456ns (required time - arrival time)
200 Source: dbg_hub/inst/BSCANID.u_xsdbm_id/SWITCH_N_EXT_BSCAN.bscan_switch/state_reg[0]/C
201 (rising edge-triggered cell FDRE clocked by dbg_hub/inst/BSCANID.u_xsdbm_id/SWITCH_N_EXT_BSCAN.bs
202 Destination: dbg_hub/inst/BSCANID.u_xsdbm_id/SWITCH_N_EXT_BSCAN.bscan_switch/state_temp_reg[1]/D
203 (rising edge-triggered cell FDRE clocked by dbg_hub/inst/BSCANID.u_xsdbm_id/SWITCH_N_EXT_BSCAN.bs
204 Path Group: dbg_hub/inst/BSCANID.u_xsdbm_id/SWITCH_N_EXT_BSCAN.bscan_inst/SERIES7_BSCAN.bscan_inst/TCK
205 Path Type: Setup (Max at Slow Process Corner)
206 Requirement: 33.000ns (dbg_hub/inst/BSCANID.u_xsdbm_id/SWITCH_N_EXT_BSCAN.bscan_inst/SERIES7_BSCAN.bscan_inst/T
207 Data Path Delay: 6.513ns (logic 1.931ns (29.647%) route 4.582ns (70.353%))

```

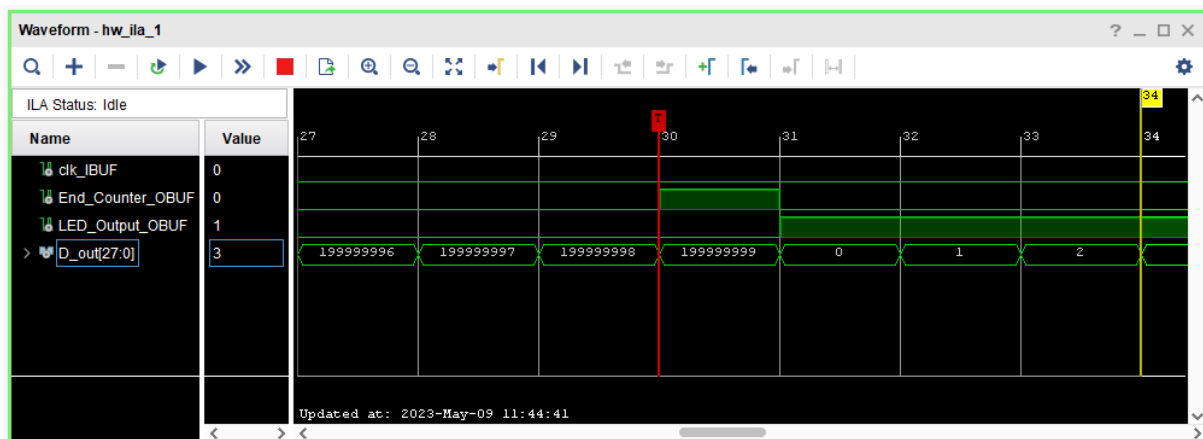17. Générez le bitstream pour observer le système sur carte. Relevez les résultats de la ILA.



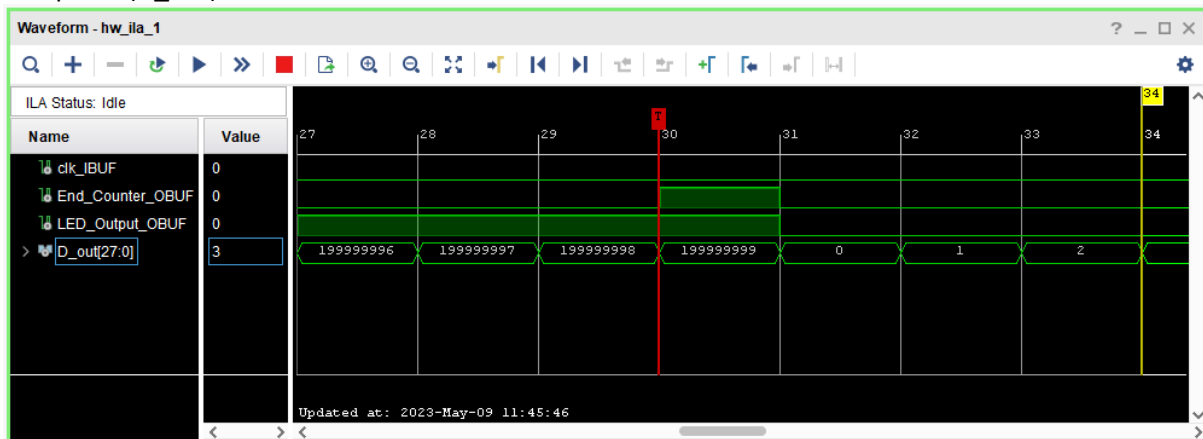Les sondes ILAs valide le fonctionnement du système lors du passage de LED_OUT à 1 lorsque le compteur (D_out) atteint sa valeur max.



Les sondes ILAs valide le fonctionnement du système lors du passage de LED_OUT à 0 lorsque le compteur (D_out) atteint sa valeur max.